## NÁVRH ČÍSLICOVÝCH SYSTÉMŮ PŘÍSTUPOVÝ TERMINÁL

Jméno: Tomáš Tomala

Login: xtomal02

Přístupové kódy: 14347159104, 1782386368

## Vstupní/výstupní signály

Legenda vstupních signálů:

K : KEY CO : CNT\_OF

Indetifikace výstupních signálů

• Mealyho výstupy: FSM\_LCD\_WR, FSM\_LCD\_CLR

• Moorovy výstupy: FSM\_CNT\_CE, FSM\_MX\_LCD, FSM\_MX\_MEM

## Graf přechodů

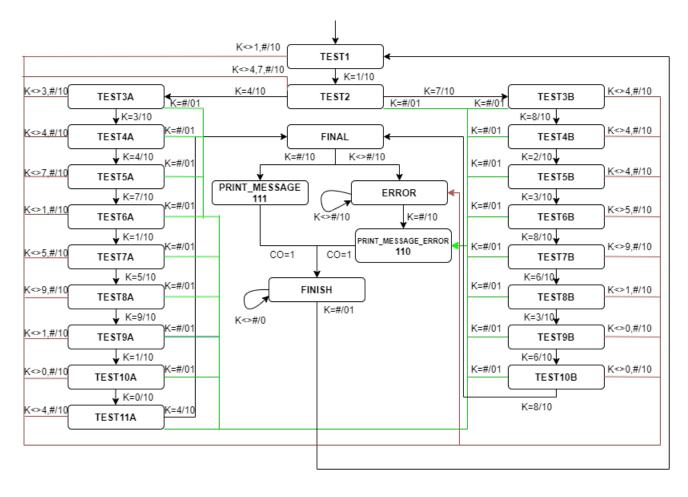


Figure 1: Graf přechodů